


Q.1

Part A

$$R = 20 \text{ k}\Omega$$

Part - B

i)

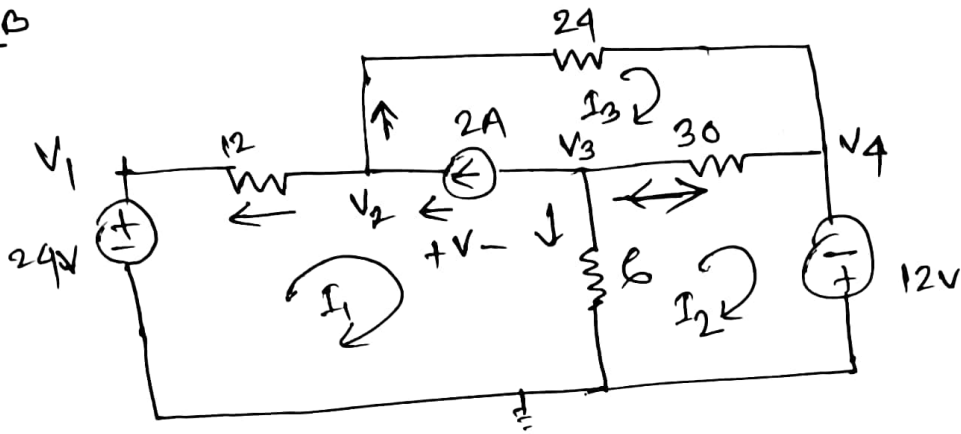

Nodal Analysis

$$V_1 = 24 \text{ V}$$

$$V_4 = -12 \text{ V}$$

At node-2 ( $V_2$ )

$$-2 + \frac{V_2 - 24}{12} + \frac{V_2 + 12}{24} = 0$$

$$\Rightarrow V_2 = 28 \text{ V}$$

At node-3 ( $V_3$ )

$$2 + \frac{V_3}{6} + \frac{V_3 + 12}{36} = 0$$

$$\Rightarrow V_3 = -12 \text{ V}$$

## Mesh Analysis

⑧

for loop-1

$$\boxed{-24 + 12I_1 + V + 6(I_1 - I_2) = 0}$$

$$\Rightarrow 18I_1 - 6I_2 + V = 24 \quad \text{--- (I)}$$

for loop-2

$$6(I_2 - I_1) + 30(I_2 - I_3) - 12 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{-6I_1 + 36I_2 - 30I_3 = +12}$$

for loop-3

$$\boxed{-V + 24I_3 + 30(I_3 - I_2) = 0} \quad \text{--- (II)}$$

$$\textcircled{I} + \textcircled{II} \Rightarrow$$

$$18I_1 - 6I_2 - 30I_2 + 54I_3 = 24$$

$$\Rightarrow \boxed{18I_1 - 36I_2 + 54I_3 = 24}$$

from supermesh

$$\boxed{-I_1 + I_3 = 2}$$

$$I_1 = -I_3 = -0.33 \text{ A}$$

$$I_2 = 5/3 = 1.667 \text{ A}$$

$$I_3 = 5/3 = 1.667 \text{ A}$$

ii)


$$P = VI$$

$$= -(V_2 - V_3) \times 2$$


$$= -\{28 - (-12)\} \times 2$$

$$= -80 \text{ W}$$

↑ supplying

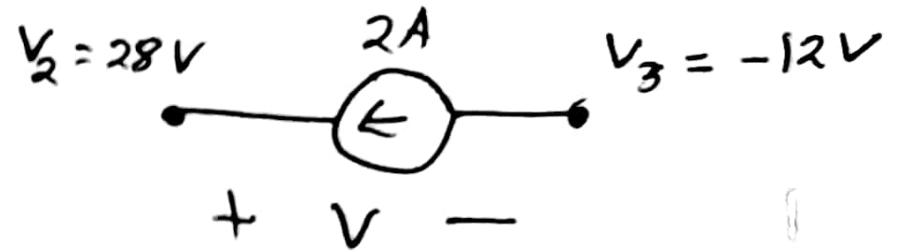

Q.2

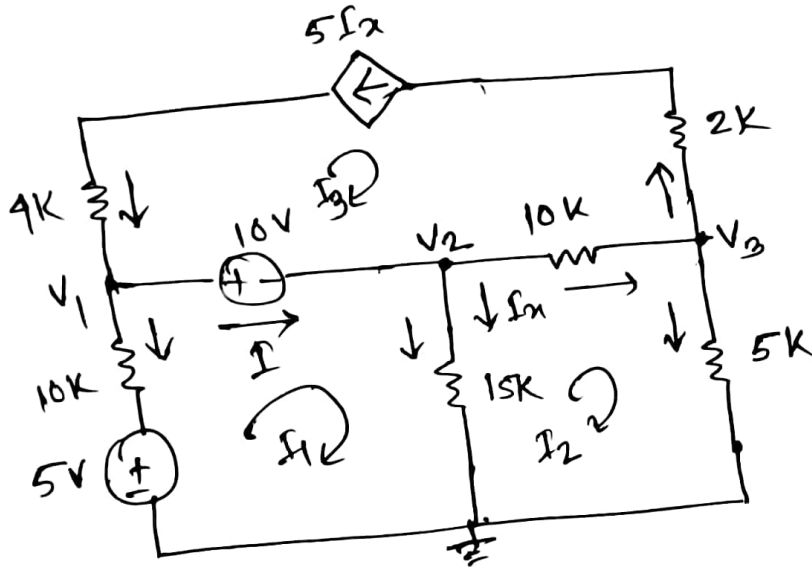

## Nodal Analysis

At node -1 ( $v_1$ )

$$\frac{V_1 - 5}{10k} + I - 5I_a = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_1 - 5}{10K} + I - 5 \times \frac{V_2}{15K} = 0 \quad \left[ I_x = \frac{V_2}{15K} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{V_{1-5}}{10K} + I - \frac{V_2}{3K} = 0 \quad \text{--- (1)}$$

At node-2 ( $V_2$ )

$$\boxed{-I + \frac{V_2}{15K} + \frac{V_2 - V_3}{10K} = 0} \quad \text{--- (1)}$$

① + ①  $\Rightarrow$

$$\frac{V_1 - 5}{10K} - \frac{V_2}{3K} + \frac{V_2}{15K} + \frac{V_2 - V_3}{10K} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{3V_1 - 5V_2 - 3V_3 = 15}$$

At node-3 ( $V_3$ )

$$\boxed{+5I_2 + \frac{V_3}{5K} - \frac{V_2 - V_3}{10K} = 0}$$

$$\Rightarrow 5 \times \frac{V_2}{15K} + \frac{V_3}{5K} - \frac{V_2 - V_3}{10K} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{7V_2 + 3V_3 = 0}$$

At super node

$$\boxed{V_1 - V_2 = 10}$$

$$\begin{aligned} V_1 &= -35V \\ V_2 &= -45V \\ V_3 &= 35V \end{aligned}$$

# Mesh Analysis

Q10

Loop-1

$$-5 + 10K I_1 + 10 + 15K(I_1 - I_2) = 0$$

$$\Rightarrow 25K I_1 - 15K I_2 = -5$$

for Loop-2

$$15K(I_2 - I_1) + 10K(I_2 - I_3) + 5K I_2 = 0$$

$$\Rightarrow -15K I_1 + 30K I_2 - 10K I_3 = 0$$

for Loop-3

$$I_3 = -5 I_x$$

$$\Rightarrow I_3 = -5(I_1 - I_2)$$

$$[ \because I_x = I_1 - I_2 ]$$

$$\Rightarrow 5 I_1 - 5 I_2 + I_3 = 0$$





$$\begin{aligned} I_1 &= 4 \text{ mA} \\ I_2 &= 7 \text{ mA} \\ I_3 &= 15 \text{ mA} \end{aligned}$$

ii)

$$I_x = -3 \text{ mA}$$

$$I_{10V} = 11 \text{ mA}$$

Set - I

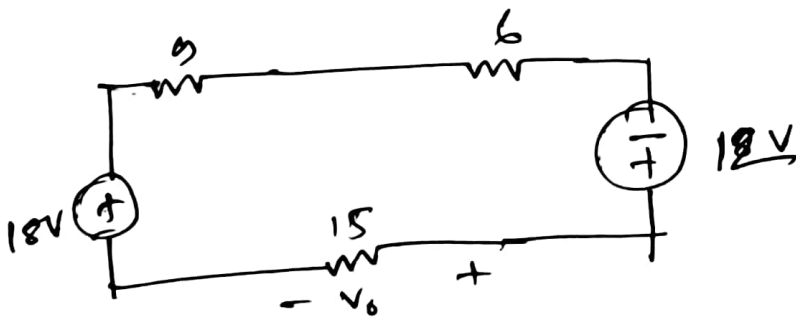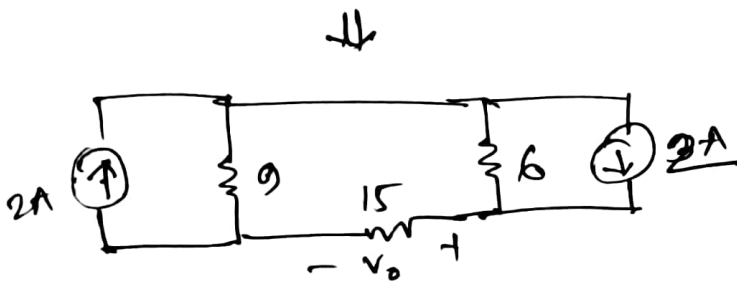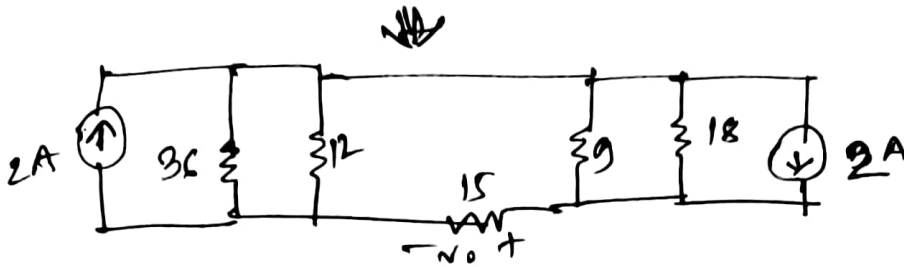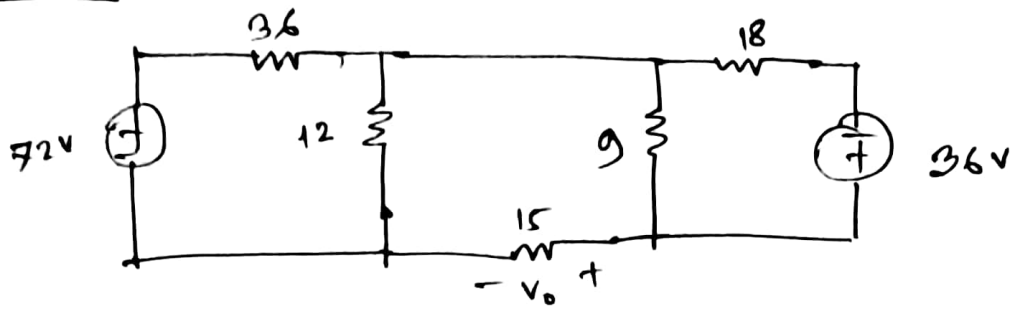

$$V_o = 18V$$