

Final
1(a)

(i) $\bar{V} = 8 \angle -70^\circ$

$\bar{I} = 4 \angle -70^\circ$

\bar{V} and \bar{I} are in phase

(ii) equivalent impedance = 2Ω

(iii)

$j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0$

$\Rightarrow j\omega L + \frac{-j}{\omega C} = 0$

$\Rightarrow \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$


$\Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$

$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.1 \times 0.1}}$
 $= 10 \text{ rad/s}$

(b)

only $8 \cos(6t)$ V active

Nodal

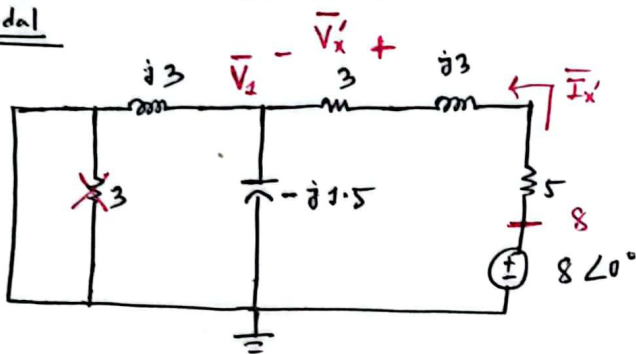

$\frac{1}{2} \text{ H} \Leftrightarrow j\omega L = j \times 6 \times \frac{1}{2} = j3 \Omega$

$\frac{1}{9} \text{ F} \Leftrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \times 6 \times \frac{1}{9}} = -j1.5 \Omega$

$\frac{\bar{V}_1}{-j1.5} + \frac{\bar{V}_1}{j3} + \frac{\bar{V}_1 - 8}{3 + 5 + j3} = 0$

$\Rightarrow \bar{V}_1 \left(\frac{1}{-j1.5} + \frac{1}{j3} + \frac{1}{8 + j3} \right) = \frac{8}{8 + j3}$

$\Rightarrow \bar{V}_1 \left(\frac{8}{73} + j \frac{64}{219} \right) = \frac{64}{73} - \frac{24}{73} j$

$\Rightarrow \bar{V}_1 = -j3 = 3 \angle -90^\circ$

$-\bar{V}_x' = 3 \bar{I}_x'$


$= 3 \times \frac{8 - \bar{V}_1}{8 + j3}$

$= 3 \times \frac{8 - (-j3)}{8 + j3}$

$= 3 \angle 0^\circ$

$v_x'(t) = 3 \cos(6t) \text{ V}$

Mesh:

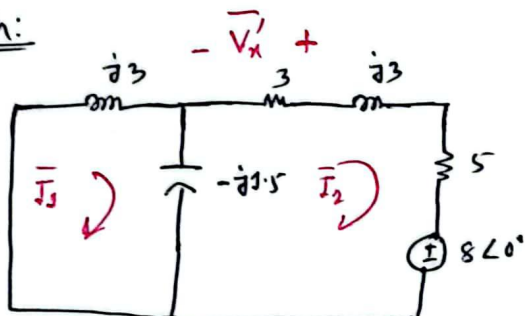

$j3 \bar{I}_1 - j1.5 (\bar{I}_1 - \bar{I}_2) = 0$

$\Rightarrow j1.5 \bar{I}_1 + j1.5 \bar{I}_2 = 0$

$\Rightarrow \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = 0 \dots (1)$

$(3 + 5 + j3) \bar{I}_2 + 8 - j1.5 (\bar{I}_2 - \bar{I}_1) = 0$

$\Rightarrow j1.5 \bar{I}_1 + (8 + j1.5) \bar{I}_2 = -8 \dots (2)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ j1.5 & 8+j1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -8 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ j1.5 & 8+j1.5 \end{vmatrix} = 1(8+j1.5) - j1.5 = 8$$


$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ j1.5 & -8 \end{vmatrix} = -8 - 0 = -8$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-8}{8} = -1 = 1 \angle 180^\circ$$

$$\bar{V}_x' = -3\bar{I}_2 = 3 \angle 0^\circ$$

$$V_x'(t) = 3 \cos(6t) \text{ V}$$

Only 16V active

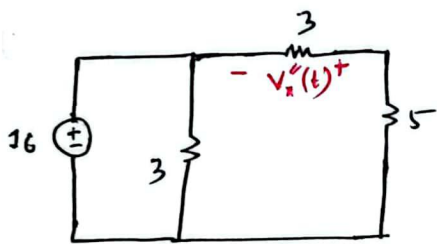


$$V_x''(t) = -\frac{3}{3+5} \times 16 = -6 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \therefore V_x(t) &= V_x'(t) + V_x''(t) + V_x'''(t) \\ &= 3 \cos(6t) - 6 + 15 \\ &= 3 \cos(6t) + 9 \end{aligned}$$

(Ans)

Only 8A active

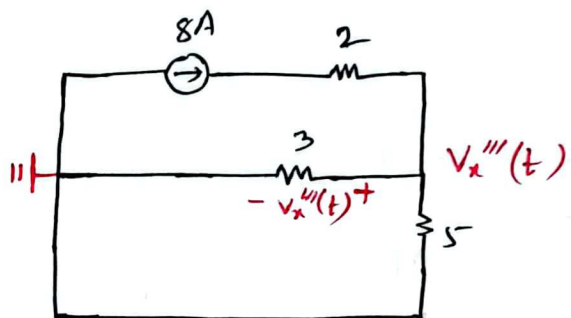


$$\frac{V_x'''(t)}{5} + \frac{V_x'''(t)}{3} = 8$$

$$\Rightarrow V_x'''(t) \times \frac{8}{15} = 8$$

$$\Rightarrow V_x'''(t) = 15 \text{ V}$$

2
(a)

R_{TH}/R_N:

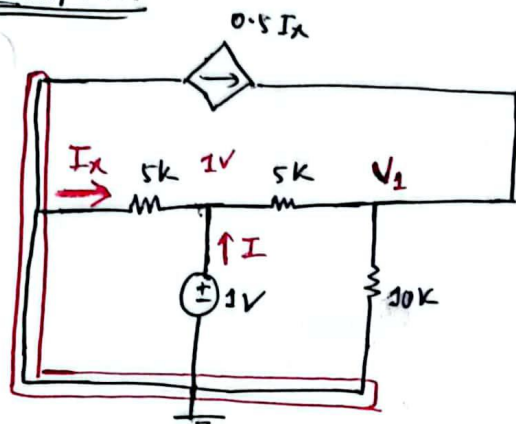

$$I_x = \frac{0-1}{5} = -\frac{1}{5} \text{ mA}$$

Node - 1 KCL:

$$\frac{V_1}{10} + \frac{V_1-1}{5} = 0.5 I_x$$

$$\Rightarrow V_1 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{5} + 0.5 \times \left(-\frac{1}{5} \right)$$

$$\Rightarrow 0.3 V_1 = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{1}{3} \text{ V}$$

$$I + I_x = \frac{1-V_1}{5}$$

$$\Rightarrow I = \frac{1-\frac{1}{3}}{5} - \left(-\frac{1}{5} \right) = \frac{1}{3} \text{ mA}$$

$$R_{TH} = \frac{1}{I} = 3 \text{ k}\Omega$$

Alternate:

$$I_x = \frac{0-V}{5} = -\frac{V}{5} \text{ mA}$$

Node - V

$$\frac{V}{5} + \frac{V-V_1}{5} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{2V}{5} - \frac{V_1}{5} = 1 \quad \dots (1)$$

Node - V₁

$$\frac{V_1}{10} + \frac{V_1-V}{5} = 0.5 \times \left(-\frac{V}{5} \right)$$


$$\Rightarrow -\frac{V}{10} + \frac{3V_1}{10} = 0 \quad \dots (2)$$

$$R_{TH} = R_N = \frac{V}{1 \text{ mA}} = \frac{3}{1} \text{ k}\Omega = 3 \text{ k}\Omega$$


Solving eqn (1) and (2)

$$V = 3 \text{ V}, \quad V_1 = 1 \text{ V}$$

(Ans)

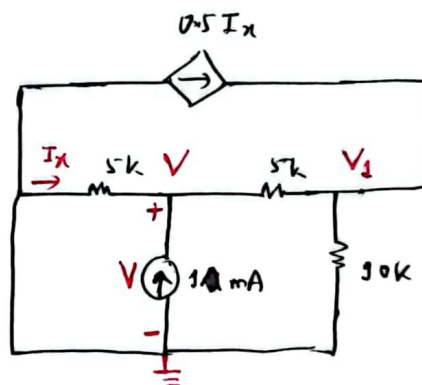

(b)

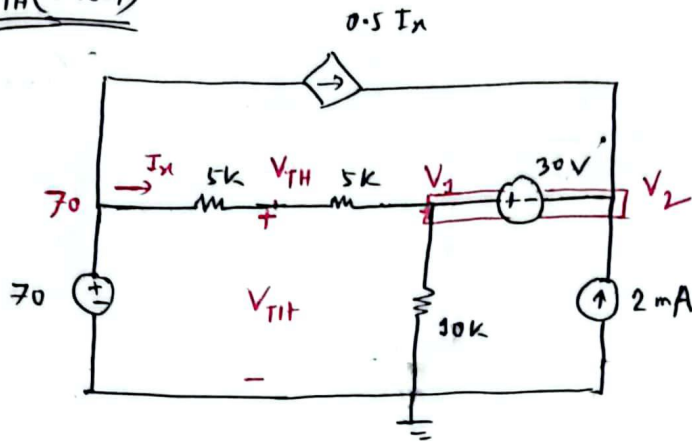 V_{TH} (Nodal)

$$I_x = \frac{70 - V_{TH}}{5}$$

Supernode

$$\text{KVL: } V_1 - V_2 = 30 \quad \dots (1)$$

$$\text{KCL: } 0.5 \times \frac{70 - V_{TH}}{5} + 2 = \frac{V_1}{10} + \frac{V_1 - V_{TH}}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{3V_1}{10} - \frac{V_{TH}}{10} = 9 \quad \dots (2)$$


Solving eqn (1), (2), (3)

$$V_1 = 50, \quad V_2 = 20, \quad V_{TH} = 60V$$

Node-3 KCL

$$\frac{V_{TH} - 70}{5} + \frac{V_{TH} - V_1}{5} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{V_1}{5} + \frac{2V_{TH}}{5} = 14 \quad \dots (3)$$

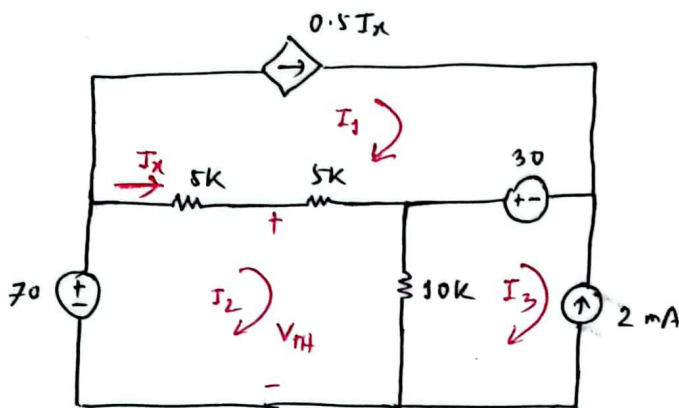 V_{TH} (mesh)

$$I_x = I_2 - I_1$$

$$\text{Mesh-1: } I_1 = 0.5 I_x = 0.5 (I_2 - I_1)$$

$$\Rightarrow 1.5 I_1 - 0.5 I_2 = 0 \quad \dots (1)$$

Mesh-3

$$I_3 = -2 \text{ mA} \quad \dots (2)$$

Mesh-2:

$$70 = 5(I_2 - I_1) + 5(I_2 - I_1) + 10(I_2 - I_3)$$

$$\Rightarrow -10 I_1 + 20 I_2 - 10 I_3 = 70 \quad \dots (3)$$

Solving eqn (1), (2), (3) we get $I_1 = 1 \text{ mA}$, $I_2 = 3 \text{ mA}$, $I_3 = -2 \text{ mA}$




$$I_x = I_2 - I_1 = 3 - 1 = 2 \text{ mA}$$

$$70 = 5 I_x + V_{TH} \Rightarrow V_{TH} = 70 - 5 I_x = 70 - 5 \times 2 = 60 \text{ V}$$


$$P_{max} = \frac{V_{TH}^2}{4 R_{TH}} = \frac{60^2}{4 \times 3 \times 10^3} = 0.3 \text{ W}$$

3


$t < 0$:

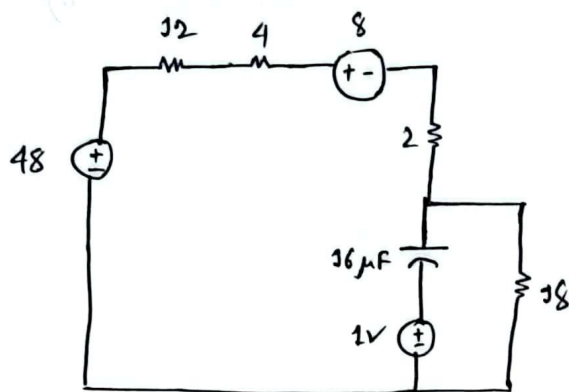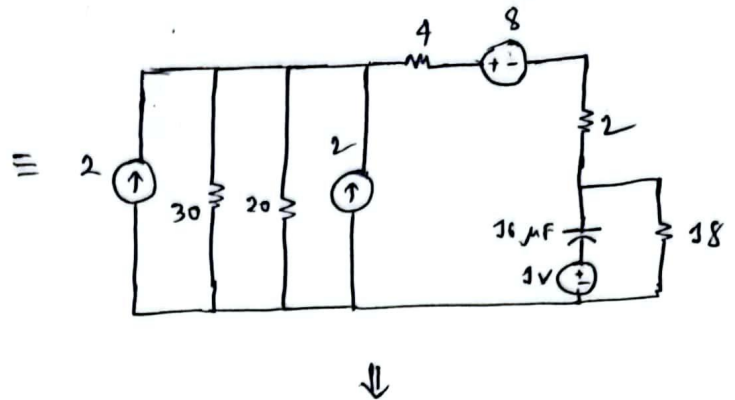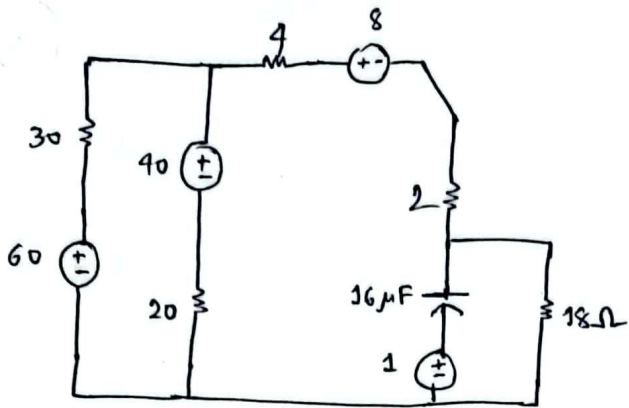


\Leftarrow

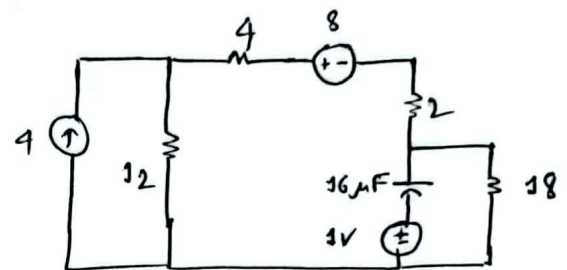

\Downarrow

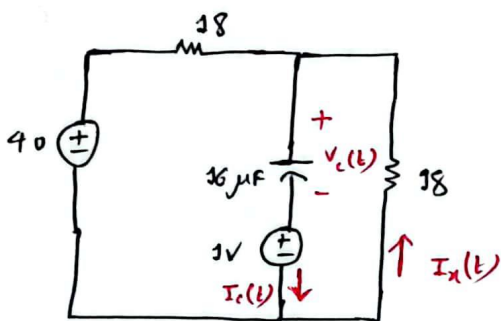

\Rightarrow


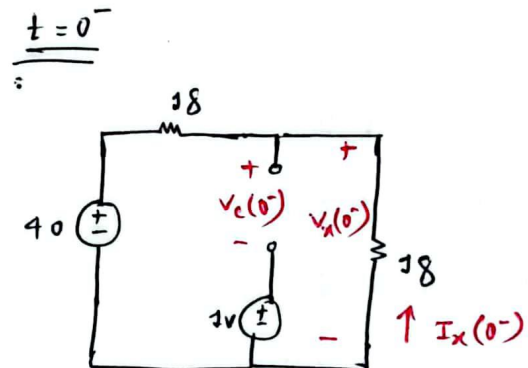


$$V_x(0^-) = \frac{18}{18 + 18} \times 40 = 20 \text{ V}$$


Applying KVL, $V_x(0^-) = V_c(0^-) + 1 \Rightarrow V_c(0^-) = 19 \text{ V}$

$$V_c(t) = 19 + (0 - 19)e^{-t} \quad I_c(0) = 0 \text{ A}$$


$t > 0$

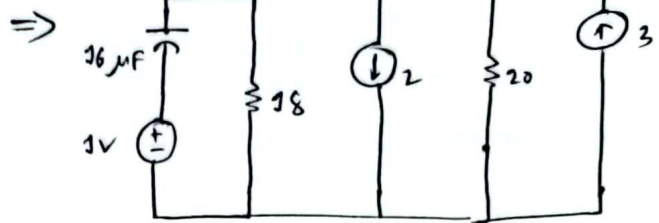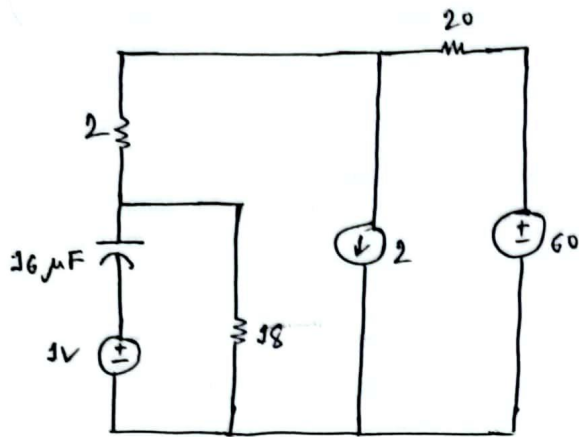

\Downarrow

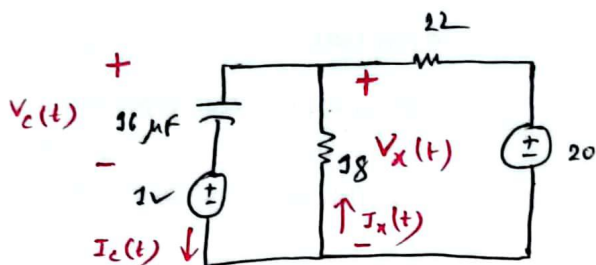

\Leftarrow

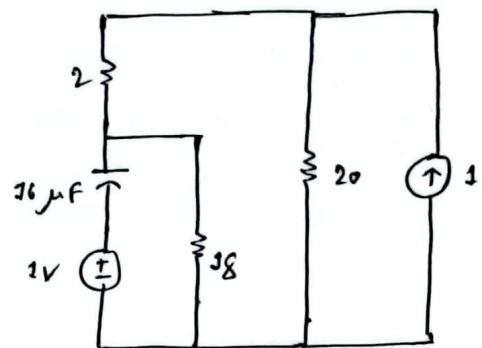

After long time

$$V_x(\infty) = \frac{18}{18+22} \times 20 = 9 \text{ V}$$

$$V_c(\infty) = 9 - 1 = 8 \text{ V}$$

$$V_c(t) = V_c(\infty) + [V_c(0) - V_c(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$= 8 + (19 - 8) e^{-\frac{t}{1.584 \times 10^{-4}}}$$

$$= 8 + 11 e^{-6313.13 t}$$


✓

$$i_c(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt}$$

$$= 16 \times 10^{-6} \times 11 \times (-6313.13) e^{-6313.13 t}$$

$$= -1.11 e^{-6313.13 t}$$

R_{TH} :

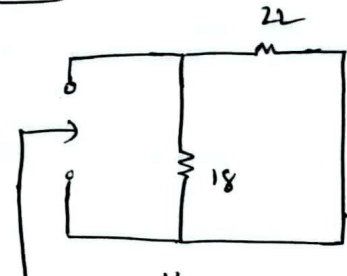



$$R_{TH} = 22 \parallel 18 = 9.9 \Omega$$

$$\tau = R_{TH} C = 16 \times 10^{-6} \times 9.9$$

$$= 1.584 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$= 0.1584 \text{ ms}$$

$$5\tau = 0.792 \text{ ms}$$

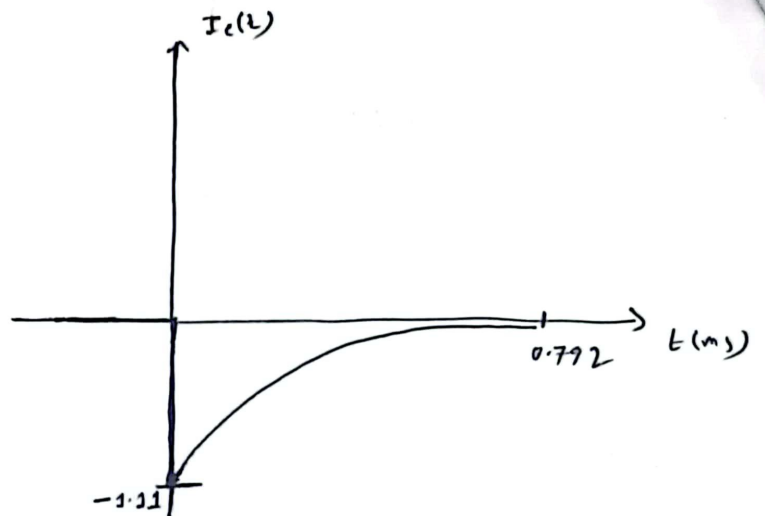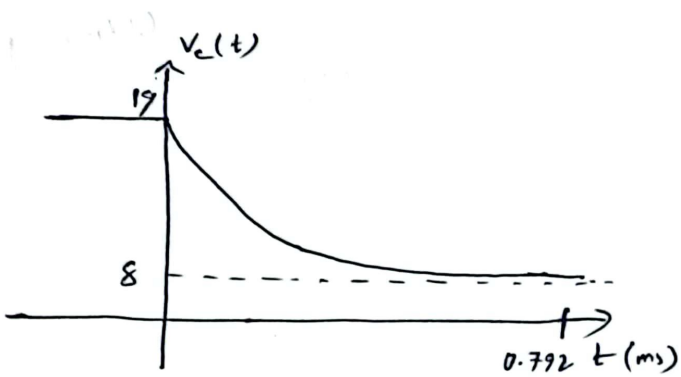

(c)

$$V_x(t) = V_c(t) + 1$$

$$\Rightarrow V_x(t) = 9 + 11 e^{-6313.13 t} \text{ V}$$

$$I_x(t) = -\frac{V_x(t)}{18} = -0.5 - 0.61 e^{-6313.13 t} \text{ A}$$

$$I_x(0.1) = -0.5 - 0.61 e^{-6313.13 \times 0.1} = -0.5 \text{ A}$$